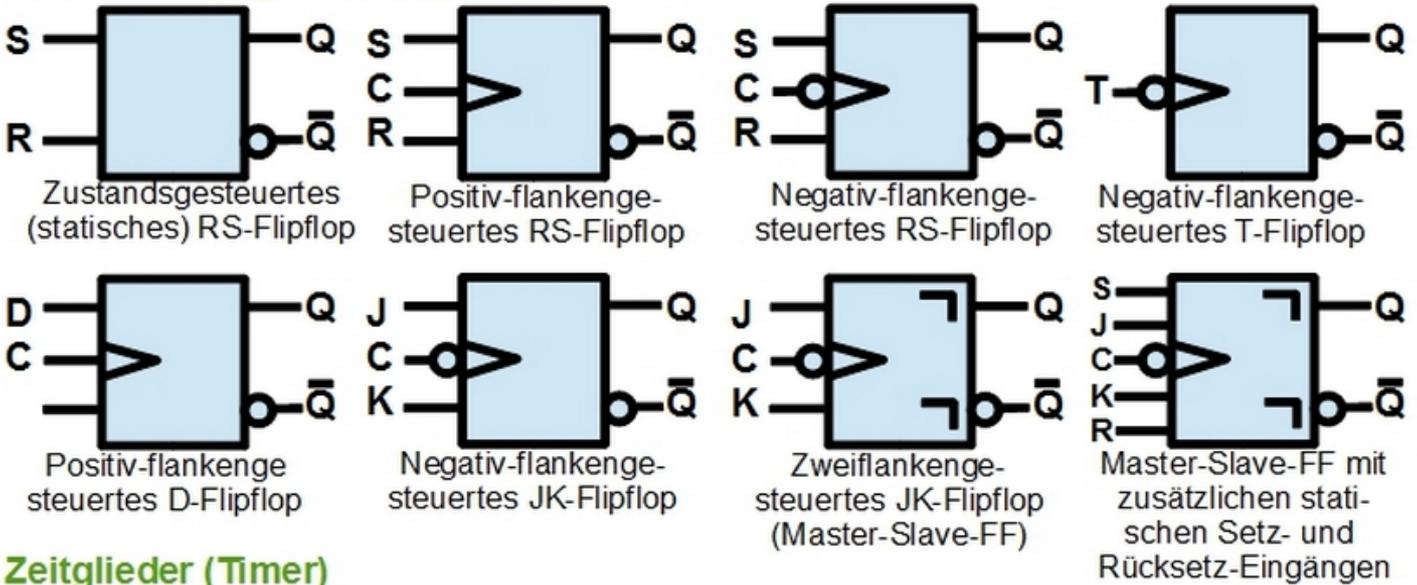



# Schaltsymbole (Schaltzeichen) der Digitaltechnik

## Sequentielle (Speicher-) Logik


### Bistabile Kippglieder (Flipflops)



### Zeitglieder (Timer)

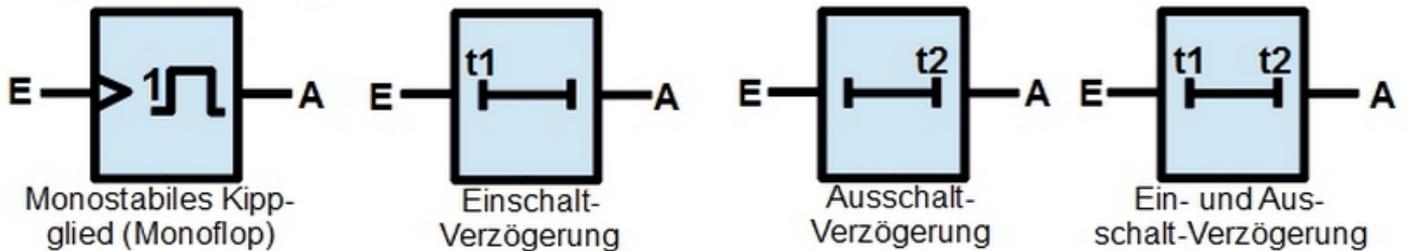

### AD-/DA-Wandler

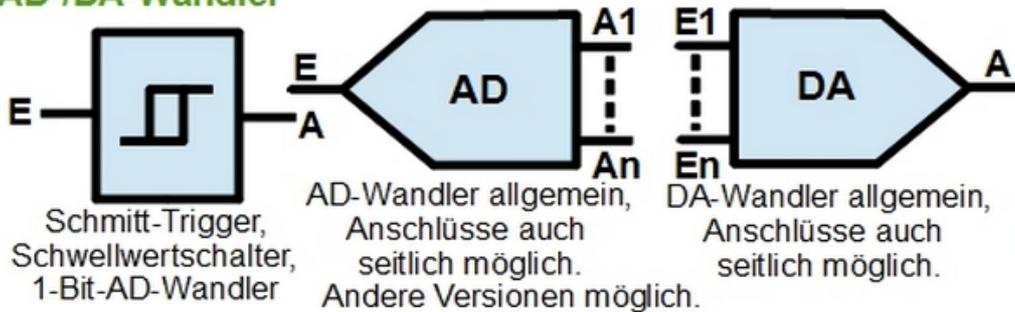

Für komplexe Schaltkreise (Code-Wandler, Multiplexer usw.) werden meistens einfach nur Rechtecke verwendet. Die Funktion ergibt sich dann aus der Beschriftung.

### Zähler, Frequenzteiler, Schieberegister

