

Zähler 7490 mit Decoder 7447 und 7-Segment-Anzeige

Stabilisiertes 5-Volt-Netzteil

Aufbau und Handhabung von Steckplatinen (Breadboards)
 Siehe Video „Bauanleitung 05“ !

- Widerstände:
- Gelb-Violett-Rot: 4,7 kΩ
 - Orange-Weiß-Braun: 390 Ω
 - Braun-Schw.-Braun: 100 Ω
 - Braun-Rot-Braun: 120 Ω

